

Б.В. Гніліцький, к.т.н., доц.

О.А. Поліщук, аспір.

Житомирський державний технологічний університет

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ОПТИМАЛЬНОГО СИМЕТРУВАННЯ НАПРУГ КОМПЕНСАЦІЙНИМИ УСТАНОВКАМИ У ТРИФАЗНИХ МЕРЕЖАХ

Запропоновано методику розрахунку оптимальних значень аргументів очікуваних фазних напруг для отримання більш якісного симетрування напруг у трифазних мережах.

Постановка проблеми. Під несиметричним режимом трифазної електричної мережі розуміють такий режим, при якому умови роботи фаз є неоднаковими [1, 3].

Несиметрія напруг призводить до виникнення додаткових втрат активної потужності в електрических мережах, зниження їх пропускної здатності, а також до зменшення терміну експлуатації електрообладнання [1, 2]. У свою чергу споживачі електричної енергії також впливають на якість електроенергії, зокрема на симетрію напруг. Такий взаємний вплив електрообладнання та живлячої системи визначають терміном «електромагнітна сумісність».

Таким чином, симетрування напруг є однією з важливих ланок вирішення проблеми електромагнітної сумісності [6, 7].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В [10] запропонована математична модель керування несиметрією напруг у системах електропостачання, котра базується на засадах теорії Фрізе.

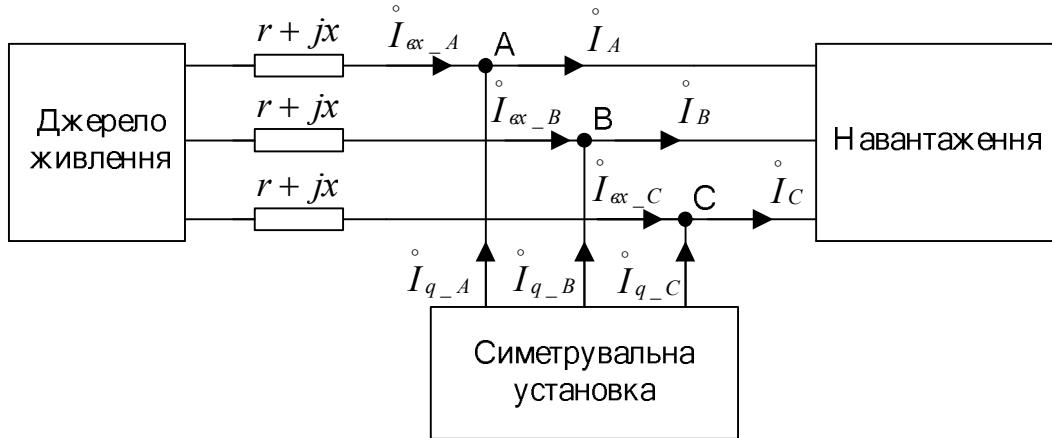


Рис. 1. Схема симетрування напруг

Струми симетрувальної установки (СУ), ін'єкцію котрих необхідно здійснити в електромережу для отримання очікуваного результату (рис. 1), знаходяться за таким співвідношенням [4, 9, 5]:

$$\begin{bmatrix} \overset{\circ}{I}_{q_A} \\ \overset{\circ}{I}_{q_B} \\ \overset{\circ}{I}_{q_C} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overset{\circ}{I}_A \\ \overset{\circ}{I}_B \\ \overset{\circ}{I}_C \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \overset{\circ}{I}_{\alpha_A} \\ \overset{\circ}{I}_{\alpha_B} \\ \overset{\circ}{I}_{\alpha_C} \end{bmatrix}, \quad (1)$$

де $\overset{\circ}{I}_A, \overset{\circ}{I}_B, \overset{\circ}{I}_C$ – струми у навантаженні, котрі встановляться після симетрування напруг, А;

$\overset{\circ}{I}_{\alpha_A}, \overset{\circ}{I}_{\alpha_B}, \overset{\circ}{I}_{\alpha_C}$ – струми в лінії живлення, що встановлюються після симетрування напруг, А.

У свою чергу струми, які повинні встановитись у живлячій лінії після симетрування напруг (рис. 1), можна знайти таким чином:

$$\begin{bmatrix} \overset{\circ}{I}_{ex_A} \\ \overset{\circ}{I}_{ex_B} \\ \overset{\circ}{I}_{ex_C} \end{bmatrix} = \frac{1}{\overset{\circ}{Z}_x} \cdot \begin{bmatrix} \overset{\circ}{U}_{S_A} - \overset{\circ}{U}_A \\ \overset{\circ}{U}_{S_B} - \overset{\circ}{U}_B \\ \overset{\circ}{U}_{S_C} - \overset{\circ}{U}_C \end{bmatrix} = \overset{\circ}{Y}_x \cdot \begin{bmatrix} \overset{\circ}{U}_{S_A} - \overset{\circ}{U}_A \\ \overset{\circ}{U}_{S_B} - \overset{\circ}{U}_B \\ \overset{\circ}{U}_{S_C} - \overset{\circ}{U}_C \end{bmatrix}, \quad (2)$$

де $\overset{\circ}{Z}_x$ – комплексний опір лінії живлення, Ом; $\overset{\circ}{Y}_x$ – провідність лінії живлення, См; $\overset{\circ}{U}_{S_A}, \overset{\circ}{U}_{S_B}, \overset{\circ}{U}_{S_C}$ – фазні напруги з боку джерела живлення, В; $\overset{\circ}{U}_A, \overset{\circ}{U}_B, \overset{\circ}{U}_C$ – фазні напруги з боку навантаження, В.

З іншого боку, струми СУ можна визначити за допомогою таких співвідношень:

$$\overset{\circ}{I}_{q_A} = -\overset{\circ}{U}_A \overset{\circ}{Y}_{q_A}; \quad (3)$$

$$\overset{\circ}{I}_{q_B} = -\overset{\circ}{U}_B \overset{\circ}{Y}_{q_B}; \quad (4)$$

$$\overset{\circ}{I}_{q_C} = -\overset{\circ}{U}_C \overset{\circ}{Y}_{q_C}, \quad (5)$$

де $\overset{\circ}{Y}_{q_A}, \overset{\circ}{Y}_{q_B}, \overset{\circ}{Y}_{q_C}$ – фазні провідності СУ, См.

Струми у навантаженні знайдуться за аналогічними співвідношеннями:

$$\overset{\circ}{I}_A = \overset{\circ}{U}_A \overset{\circ}{Y}_A; \quad (6)$$

$$\overset{\circ}{I}_B = \overset{\circ}{U}_B \overset{\circ}{Y}_B; \quad (7)$$

$$\overset{\circ}{I}_C = \overset{\circ}{U}_C \overset{\circ}{Y}_C, \quad (8)$$

$\overset{\circ}{Y}_A, \overset{\circ}{Y}_B, \overset{\circ}{Y}_C$ – фазні провідності навантаження, См.

Врахувавши (2) і (3)–(8), тотожність (1) можна перетворити у наступну:

$$\overset{\circ}{Y}_{q_phi} = \frac{\overset{\circ}{U}_{S_phi} - \overset{\circ}{U}_phi}{\overset{\circ}{U}_phi} \cdot \overset{\circ}{Y}_x - \overset{\circ}{Y}_phi, \quad (9)$$

де $\overset{\circ}{U}_phi$ – фазна напруга, очікувана після симетрування, В; $\overset{\circ}{Y}_phi$ – фазна провідність навантаження, См;

$\overset{\circ}{Y}_{q_phi}$ – фазна провідність СУ, См; $\overset{\circ}{U}_{S_phi}$ – фазна напруга з боку джерела живлення, В.

Фазна потужність СУ знаходиться таким чином:

$$\overset{\circ}{S}_{q_phi} = \overset{\circ}{U}_phi \overset{*}{U}_{S_phi} \overset{*}{Y}_x - \overset{*}{U}_phi^2 \left(\overset{*}{Y}_phi + \overset{*}{Y}_x \right). \quad (10)$$

Мета роботи – розрахувати оптимальний аргумент фазної напруги, очікуваної після симетрування.

Викладення основного матеріалу. Нехай напруги потрібно симетрувати до величин

$$\overset{\circ}{U}_A = U_phi \cdot e^{j \cdot \arg(\overset{\circ}{U}_A)}, \quad \overset{\circ}{U}_B = U_phi \cdot e^{j \cdot \left(\arg(\overset{\circ}{U}_A) - \frac{2\pi}{3} \right)}, \quad \overset{\circ}{U}_C = U_phi \cdot e^{j \cdot \left(\arg(\overset{\circ}{U}_A) + \frac{2\pi}{3} \right)}.$$

При неправильному виборі величини $\arg(\overset{\circ}{U}_A)$ можна отримати від'ємні дійсні частини повних потужностей СУ, тобто від'ємні активні потужності, що свідчить про те, що СУ має здійснювати ін'єкцію активної потужності в електромережу. При використанні, наприклад, конденсаторних установок [8], такий результат є неприпустимим, тому критерії вибору величини $\arg(\overset{\circ}{U}_A)$ можна сформулювати таким чином:

$$\begin{cases} \operatorname{Re}\left(\dot{\bar{S}}_{q_A}\right) \geq 0 \\ \operatorname{Re}\left(\dot{\bar{S}}_{q_B}\right) \geq 0, \\ \operatorname{Re}\left(\dot{\bar{S}}_{q_C}\right) \geq 0 \end{cases} \quad (11)$$

де $\dot{\bar{S}}_{q_A}, \dot{\bar{S}}_{q_B}, \dot{\bar{S}}_{q_C}$ – повні фазні потужності СУ, ВА.

З огляду на те, що величина $\arg(\dot{\bar{U}}_A)$ не повинна дуже відрізнятись від величини $\arg(\dot{\bar{U}}_{S_A})$, а також, беручи до уваги факт, що при розв'язанні подібних задач приймають $\arg(\dot{\bar{U}}_{S_A}) = 0$, потрібно врахувати такий критерій:

$$\left| \arg(\dot{\bar{U}}_A) \right| \rightarrow \min . \quad (12)$$

Оскільки $P = \operatorname{Re}\left(\dot{\bar{S}}\right) = U^2 \operatorname{Re}\left(\dot{\bar{Y}}\right)$, тобто активна потужність прямо пропорційна дійсній частині провідності, для спрощення аналізу умови (11) і (12) можна подати у такому вигляді:

$$\begin{cases} \operatorname{Re}\left(\dot{\bar{Y}}_{q_A}\right) \geq 0 \\ \operatorname{Re}\left(\dot{\bar{Y}}_{q_B}\right) \geq 0 \\ \operatorname{Re}\left(\dot{\bar{Y}}_{q_C}\right) \geq 0 \\ \left| \arg(\dot{\bar{U}}_A) \right| \rightarrow \min \end{cases} . \quad (13)$$

З (9), виділивши дійсну частину фазної провідності СУ, можна отримати залежність $\operatorname{Re}\left(\dot{\bar{Y}}_{q_A}\right) \left(\arg(\dot{\bar{U}}_A) \right)$:

$$\operatorname{Re}\left(\dot{\bar{Y}}_{q_A}\right) \left(\arg(\dot{\bar{U}}_A) \right) = \frac{Y_\lambda \cdot U_{S_A}}{U_\phi} \cdot \cos\left(\arg(Y_\lambda) + \arg(\dot{\bar{U}}_{S_A}) - \arg(\dot{\bar{U}}_\phi)\right) - \operatorname{Re}\left(\dot{\bar{Y}}_\lambda\right) - \operatorname{Re}\left(\dot{\bar{Y}}_\phi\right). \quad (14)$$

Записавши (14) для фаз А, В і С, при цьому поклавши $\arg(\dot{\bar{U}}_B) = \arg(\dot{\bar{U}}_A) - 2\pi/3$ і $\arg(\dot{\bar{U}}_C) = \arg(\dot{\bar{U}}_A) + 2\pi/3$, а також розв'язавши систему нерівностей (13), отримаємо такі результати (рис. 2):

$$\arg(\dot{\bar{U}}_A) = \begin{cases} \max(\alpha_{1A}, \alpha_{1B}, \alpha_{1C}) \geq \min(\alpha_{2A}, \alpha_{2B}, \alpha_{2C}) \\ \min(\alpha_{2A}, \alpha_{2B}, \alpha_{2C}) \\ \max(\alpha_{1A}, \alpha_{1B}, \alpha_{1C}) < \min(\alpha_{2A}, \alpha_{2B}, \alpha_{2C}) \\ \max(\alpha_{1A}, \alpha_{1B}, \alpha_{1C}) \end{cases} , \quad (15)$$

де

$$\alpha_{1,2A} = \arg(\dot{\bar{Y}}_\lambda) + \arg(\dot{\bar{U}}_{S_A}) \mp \arccos\left(\frac{U_A \cdot \left(\operatorname{Re}(\dot{\bar{Y}}_A) + \operatorname{Re}(\dot{\bar{Y}}_\lambda) \right)}{U_{S_A} \cdot Y_\lambda}\right);$$

$$\alpha_{1,2B} = \arg(\overset{\circ}{Y}_B) + \arg(\overset{\circ}{U}_{S_B}) \mp \arccos \left(\frac{U_B \cdot (\operatorname{Re}(\overset{\circ}{Y}_B) + \operatorname{Re}(\overset{\circ}{Y}_A))}{U_{S_B} \cdot Y_A} \right) + \frac{2\pi}{3};$$

$$\alpha_{1,2C} = \arg(\overset{\circ}{Y}_C) + \arg(\overset{\circ}{U}_{S_C}) \mp \arccos \left(\frac{U_C \cdot (\operatorname{Re}(\overset{\circ}{Y}_C) + \operatorname{Re}(\overset{\circ}{Y}_A))}{U_{S_C} \cdot Y_A} \right) - \frac{2\pi}{3}.$$

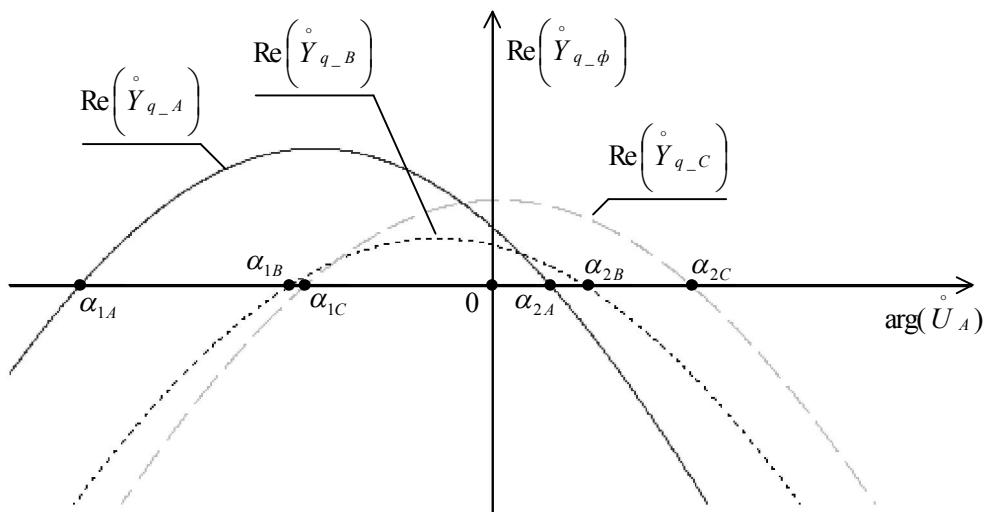


Рис. 2. Графіки функцій $\operatorname{Re}\left(\overset{\circ}{Y}_{q_phi}\right)$ від $\arg(\overset{\circ}{U}_A)$ для фаз А, В, С в околі $\arg(\overset{\circ}{U}_A) = 0$

Розв'язки системи (13) знаходяться серед нульових точок функцій $\operatorname{Re}\left(\overset{\circ}{Y}_{q_phi}\right)$, оскільки лише при таких значеннях $\arg(\overset{\circ}{U}_A)$ активна потужність споживана СУ буде найменшою.

Якщо, наприклад, вимоги до економічності споживання активної потужності СУ будуть жорсткими, тоді $\arg(\overset{\circ}{U}_A)$ знайдеться таким чином:

$$\arg(\overset{\circ}{U}_A) = \begin{cases} P_q(\min(\alpha_{2A}, \alpha_{2B}, \alpha_{2C})) \geq P_q(\max(\alpha_{1A}, \alpha_{1B}, \alpha_{1C})) \\ \quad \max(\alpha_{1A}, \alpha_{1B}, \alpha_{1C}) \\ \quad P_q(\min(\alpha_{2A}, \alpha_{2B}, \alpha_{2C})) < P_q(\max(\alpha_{1A}, \alpha_{1B}, \alpha_{1C})) \\ \quad \min(\alpha_{2A}, \alpha_{2B}, \alpha_{2C}) \end{cases}, \quad (16)$$

де P_q – сумарна трифазна активна потужність, споживана СУ, Вт.

Висновки. Для якісного симетрування напруг необхідно правильно обрати аргументи очікуваних фазних напруг. Вибір можна здійснити за умовами (15) і (16).

Список використаної літератури:

1. Рогальський Б.С. Компенсація реактивної потужності. Методи розрахунку, способи та технічні засоби управління. Ч. II / Б.С. Рогальський. – Вінниця : ВДТУ, 2006. – 104 с.
2. Терешкевич Л.Б. Математичні методи керування несиметрією напруг в системах електропостачання / Л.Б. Терешкевич, М.І. Цибульський // Технічна електродинаміка. – 2006. – № 2. – С. 64–67.
3. Бурбело М.Й. Умови керування двофазними симетрувальними установками / М.Й. Бурбело, М.В. Кузьменко // Гірнича електромеханіка та автоматика : наук.-техн. зб. – 2009. – Вип. 82. – С. 3–7.

4. Fryze S. Active and Apparent power in non-sinusoidal systems / S.Fryze // Przeglad Elektrot. – No 7. – 1931. – Pp. 193–203 (In Polish).
5. Fang Z. Peng. Compensation of non-active current in power systems / Fang Z. Peng, Leon M. Tolbert // IEEE Trans. Instrum. Meas. – 2002. – Vol. 45, No 1. – Pp. 293–297.
6. Аполлонский С.М. Электротехника и электроника. Трехфазные электрические цепи / С.М. Аполлонский, В.В. Леонтьев. – СПб, 2002.
7. Power electronic control in electrical systems / E.Acha and others // Butterworth-Heinemann Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP – A division of Reed Educational and Professional Publishing Ltd. – 2002.
8. Ильяшов В.П. Конденсаторные установки / В.П. Ильяшов. – 2-ое изд., перераб. и доп. – М. : “Энергоатомиздат”, 1983 . – 152 с.
9. Жемеров Г.Г. Теория мощности Фризе и современные теории мощности / Г.Г. Жемеров, О.В. Ильина // Електротехніка і електромеханіка / “Теоретична електротехніка”. – 2007. – № 6. – С. 63–65.
10. Гніліцький В.В. Розрахунок симетрування напруг у трифазних мережах на основі теорії Фризе / В.В. Гніліцький, О.А. Поліщук // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 2 (61). – С. 71–74.

ГНІЛІЦЬКИЙ Віталій Васильович – кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматики та управління в технічних системах Житомирського державного технологічного університету.

Наукові інтереси:

- цифрова обробка сигналів;
- інформаційні системи;
- мікропроцесорні пристрой в енергозбереженні.

Тел.: (0412)37-84-82.

E-mail: gnil@ztu.edu.ua

ПОЛІЩУК Олександр Анатолійович – аспірант Житомирського державного технологічного університету.

Наукові інтереси:

- мікропроцесорні пристрой в енергозбереженні.

Стаття надійшла до редакції 23.08.2012

Гніліцький В.В., Поліщук О.А. Розрахунок параметрів оптимального симетрування напруг компенсаційними установками у трифазних мережах

Гніліцький В.В., Поліщук О.А. Расчет параметров оптимального симметрирования напряжений компенсационными установками в трехфазных сетях.

Гніліцький В.В., Поліщук О.А. The calculation parameter optimum of voltage balancing compensation installation in three-phase networks.

УДК 621.316

Расчет параметров оптимального симметрирования напряжений компенсационными установками в трехфазных сетях / В.В. Гніліцький, О.А. Поліщук

Предложена методика расчета оптимальных значений аргументов ожидаемых фазных напряжений для получения более качественного симметрирования напряжений в трехфазных сетях.

УДК 621.316

The calculation parameter optimum of voltage balancing compensation installation in three-phase networks / В.В. Гніліцький, О.А. Поліщук

The methods of the calculation optimum values of arguments of the expected phase voltages for reception more qualitative voltage balancing in three-phase networks is offered.